



$$I_{C1} = I_{R2}$$

$$\frac{V - V_A}{\frac{1}{sC_1}} = \frac{V_B - V}{R_2}$$

$$\left(sC_1 + \frac{1}{R_2}\right)V = \cancel{\frac{1}{R_2}} sC_1 V_A + \frac{V_B}{R_2} \leftarrow$$

$$\left(sC_1 + \frac{1}{R_2}\right)V = sC_1 V_A + \frac{(R_1 + R_4)}{R_1 R_2} V$$

$$\left(sC_1 + \frac{1}{R_2} - \frac{(R_1 + R_4)}{R_1 R_2}\right)V = sC_1 V_A$$

$$\left(sC_1 + \frac{R_4 - R_3 - R_4}{R_1 R_2}\right)V = sC_1 V_A$$

$$\left(1 - \frac{R_4 R_2 R_3}{R_1 R_2 C_1}\right)V = V_A$$

$$I_{R3} = I_{R4}$$

$$\frac{V_B - V}{R_3} = \frac{V}{R_4}$$

$$V_B = \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3}\right) \cdot V \cdot R_3$$

$$I_m = \frac{V}{R_1} - \frac{1}{R_1} \cdot \frac{-R_3 + R_4 R_2 C_1 s}{R_4 R_2 C_1 s} V = \left(\frac{\cancel{R_4 R_2 C_1 s} + R_3 - \cancel{R_4 R_2 C_1 s}}{R_1 R_4 R_2 C_1 s} \right) \cdot V$$

$$\frac{V}{I} = + \frac{R_1 R_2 R_4 C_1 s}{R_3} = Z_e$$

Se trata de una INDUCTANCIA
ACTIVA con $L = \frac{R_1 R_2 R_4 C_1}{R_3}$

Siendo $Z_e = L \cdot s \Rightarrow$ CERO en ORIGEN
PAS en infinito



$$Z_e(s) \Big|_{s=j\omega} = j L \omega \rightarrow |Z_e(j\omega)| = \underline{\sqrt{\omega L}}$$

$$\varphi(Z_e(j\omega)) = \arctan\left(\frac{\omega L}{0}\right) = \arctan(+\infty) = \underline{\underline{\frac{\pi}{2}}}$$